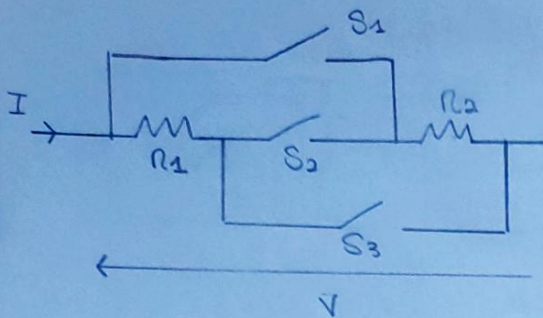


TUTORIAL 2



• $S_1, S_2, S_3 \Rightarrow$ aperti

$$I = 0$$

$$R_{AB} = \infty$$

• $S_1, S_2 \Rightarrow$ aperti

$S_3 \Rightarrow$ chiuso

$$R_{AB} = R_1$$

• $S_1, S_3 \Rightarrow$ aperti

$S_2 \Rightarrow$ chiuso

$$R_{AB} = R_1 + R_2$$

• $S_1 \Rightarrow$ aperto

$S_2, S_3 \Rightarrow$ chiuso

$$R_{AB} = R_1$$

il lato con R_2 e' cortocircuitato, la I passa tutta nel corto circuito

• $S_1 \Rightarrow$ chiuso

$S_2, S_3 \Rightarrow$ aperto

$$R_{AB} = R_2$$

• $S_1, S_3 \Rightarrow$ chiusi

$S_2 \Rightarrow$ aperto

$$R_{AB} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1}$$

• $S_1, S_2 \Rightarrow$ chiusi

$S_3 \Rightarrow$ aperto




$$R_{AB} = R_2$$

• $S_1, S_2, S_3 \Rightarrow$ chiusi

$$R_{AB} = 0$$


partitore di tensione

$$V_2 = E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

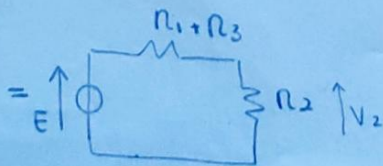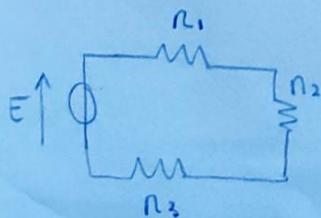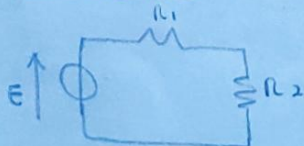


$$V_2 = E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$


derivatore di corrente:

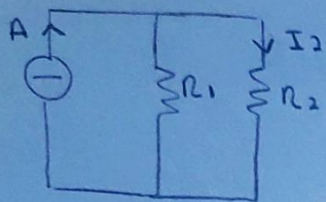

$$I_2 = A \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

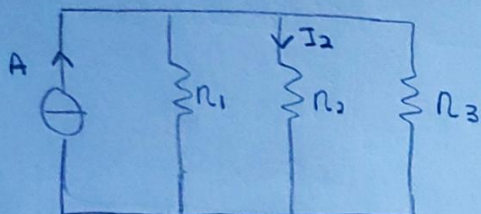

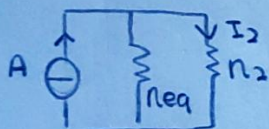Riconosco il collegamento in $\parallel$ di R_1 e R_3




$$R_{eq} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1}$$

$$I_2 = A \cdot \frac{R_{eq}}{R_{eq} + R_2}$$

metodo generale

①

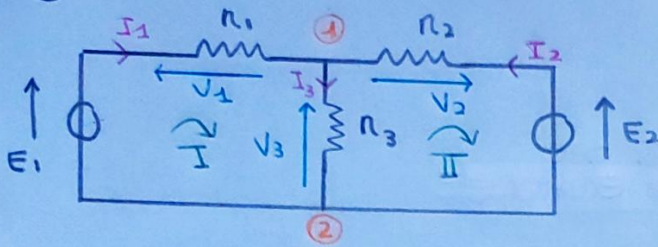

$$R_1 = R_2 = 20 \Omega$$

$$R_3 = 80 \Omega$$

$$E_1 = 30V$$

$$E_2 = 60V$$

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$V_1 = R_1 I_1$$

$$E_1 - V_1 - V_3 = 0$$

$$V_2 = R_2 I_2$$

$$V_3 + V_2 - E_2 = 0$$

$$V_3 = R_3 I_3$$

$$E_1 - R_1 I_1 - R_3 I_3 = 0$$

$$R_3 I_3 + R_2 I_2 - E_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ R_1 & 0 & R_3 \\ 0 & R_2 & R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ E_1 \\ E_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 20 & 0 & 80 \\ 0 & 20 & 80 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 30 \\ 60 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = -\frac{1}{3600} \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 20 & 0 & 80 \\ 0 & 20 & 80 \end{vmatrix}$$

$$I_1 = -0,5A$$

$$I_2 = -\frac{1}{3600} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 20 & 30 & 80 \\ 0 & 60 & 80 \end{vmatrix}$$

$$I_2 = 1A$$

$$I_3 = -\frac{1}{3600} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 20 & 0 & 30 \\ 0 & 20 & 60 \end{vmatrix}$$

$$I_3 = 0,5A$$

$$V_1 = -10V$$

$$V_2 = 20V$$

$$V_3 = 40V$$

$$P_{E1} = E_1 \cdot I_1$$

$$P_{E1} = 30 \cdot (-0,5) = -15 \text{ W} \rightarrow \text{potenza negativa del generatore} \Rightarrow \text{UTILIZZAZIONE}$$

$$P_{E2} = E_2 \cdot I_2$$

$$P_{E2} = 60 \text{ W} \rightarrow \text{potenza positiva del generatore} \Rightarrow \text{GENERATORE}$$

$$P_1 = V_1 \cdot I_1 = R_1 \cdot I_1^2$$


$$P_1 = 5 \text{ W}$$

$$P_2 = 20 \text{ W}$$

$$P_3 = 20 \text{ W}$$

$$\Sigma P = 0$$

②

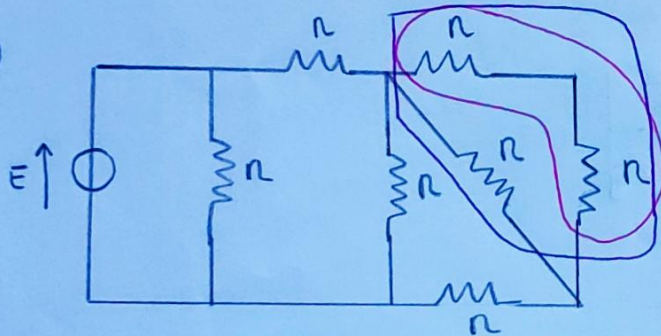


$$R^* = 2R$$

$$E = 10 \text{ V}$$

$$R = 10 \Omega$$

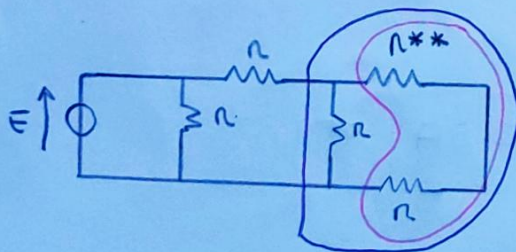
$$R^{**} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2R} \right)^{-1} = \frac{2}{3}R$$



$$R_{eq} = \frac{2}{3}R + R = \frac{5}{3}R$$


$$R_{eq}^* = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_{eq}} \right)^{-1}$$
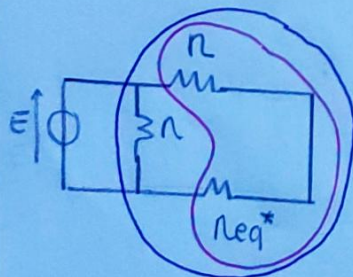
$$R_{eq}^* = \left(\frac{1}{R} + \frac{3}{5R} \right)^{-1} = \frac{5}{8}R$$



$$R = \frac{5}{8}R + R = \frac{13}{8}R$$
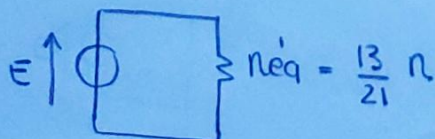
$$R_{eq} = \left(\frac{8}{13R} + \frac{1}{R} \right)^{-1} = \frac{13}{21}R$$




$$I = \frac{E}{R_{eq}}$$

$$I = \frac{10}{13 \cdot 10} = 1,615 \text{ A}$$

TUTORIAL 3

potenziali di nodo

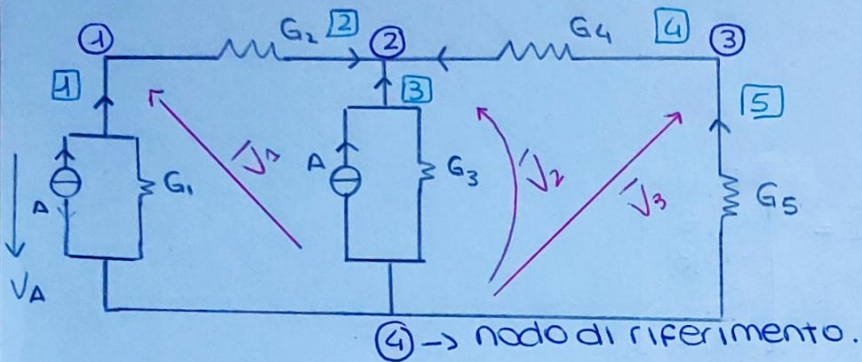

$$G_1 = 2 \text{ S}$$

$$G_2 = 1 \text{ S}$$

$$G_3 = 3 \text{ S}$$

$$G_4 = 1 \text{ S}$$

$$G_5 = 1 \text{ S}$$

$$A_1 = 1 \text{ A}$$

$$A_2 = 10 V_1$$

$$C_t = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{G} = C \cdot G \cdot C^T$$

$$\bar{G} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 9 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

G_{m-1}

per trovare l'intervallo dei valori G_m accettati calcoliamo il det e lo poniamo $\neq 0$, lo facciamo lasciando l'incognita G_m .

$$\bar{I} = C G E - C A$$

$$\bar{I} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Il lato 3 non ha corrente impressa perché è comandato.

$$\bar{V} = \bar{G}^{-1} \cdot \bar{I}$$

$$\bar{V} = \begin{bmatrix} 0,2 \\ -0,4 \\ -0,2 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\underline{V = C^T \cdot \bar{V}}}$$

$$V = \begin{bmatrix} -0,2 \\ 0,5 \\ 0,4 \\ 0,2 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\underline{I = A + GV}}$$

$$\underline{\underline{I = A + G(V - E)}}$$

$$I = \begin{bmatrix} 0,6 \\ 0,6 \\ -0,8 \\ 0,2 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$P_{A1} = V_1 \cdot I_1$$

$$P_{A1} = -0,12 \text{ W} \quad \text{generatore}$$

$$\Sigma P = 0$$

$$P_2 = 0,36 \text{ W}$$


$$P_4 = 0,04 \text{ W}$$

$$P_5 = 0,04 \text{ W}$$

$$P_{A2} = -0,32 \text{ W} \quad \text{generatore}$$

TUTORIAL 4

metodo delle correnti di maglia:

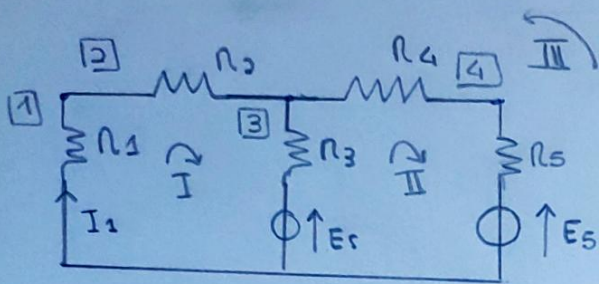

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 1 \Omega$$

$$E_3 = 2I_1$$

$$E_5 = 1V$$

$$M_t = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{scarto la maglia esterna e otengo}$$

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} = M_r$$

$$\bar{R} = M_r \cdot R \cdot M_r^T$$

$$\bar{R} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{V} = M \cdot R \cdot A - M E$$

$$\bar{I} = \bar{R}^{-1} \cdot \bar{V}$$

$$I = M_r^T \cdot \bar{I}$$


$$V = E + R(I - A)$$

$\sum VI = 0 \Rightarrow$ Teorema della conservazione delle potenze.


La sommatoria delle potenze deve essere nulla.

TUTORIAL 5

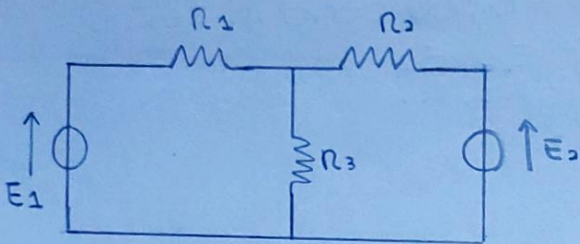sovrapposizione effetti $\rightarrow$ si può applicare su circuiti lineari



• effetto di E_1

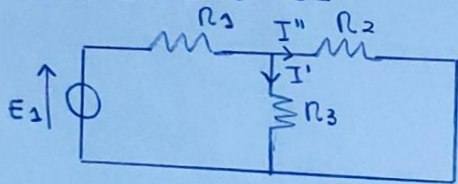

$$R_2 // R_3$$

$\rightarrow$ Spengo E e ottengo un lato di corto circuito


$$R_{eq}^{E_1} = R_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1}$$

$$I_{E_1} = \frac{E}{R_{eq}^{E_1}}$$

$$I_1' = I_{E_1} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3}$$

$$I_1'' = I_{E_1} - I_1'$$

• effetto E_2

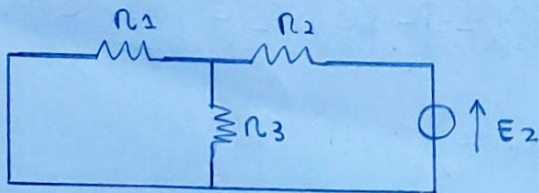

$$R_{eq}^{E_2} = R_2 + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1}$$

$$I_{E_2} = \frac{E}{R_{eq}^{E_2}}$$


$$I_2' = I_{E_2} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_3}$$

$$I_2'' = I_{E_2} - I_2'$$

$$I_3 = I_1' + I_2''$$

teorema Thevenin:

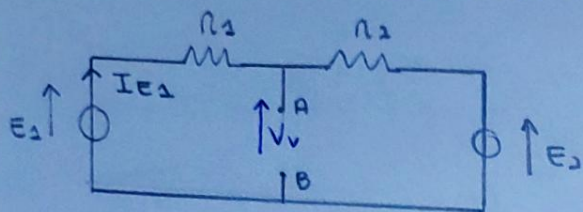calcolare la V_V ai morsetti che si stanno considerando



Escludo R_3 .

Tutti i bipoli sono in serie

Noti E_1, E_2
 R_1, R_2


$$E_1 - I_{E1}(R_1 + R_2) - E_2 = 0$$

$$I_{E1} = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2}$$

$$E_1 - R_1 I_{E1} = V_V$$

come calcolare R_{AB} :

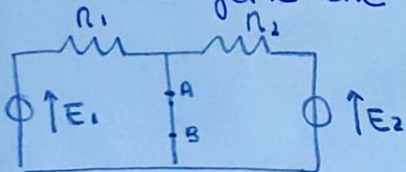1) metodo generale $\Rightarrow$ cortocircuito AB



$$E_1 - R_1 I_{E1} = 0$$

$$I_{E1} = \frac{E_1}{R_1}$$

$$E_2 - R_2 I_{E2} = 0$$

$$I_{E2} = \frac{E_2}{R_2}$$

$$I_{cc} = I_{E1} + I_{E2}$$


$$R_{AB} = \frac{V_V}{I_{cc}}$$

precedentemente
calcolata

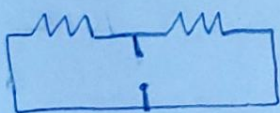2) metodo particolare


Si escludono tutti i generatori e si guardano come sono
E $\rightarrow$ cortocircuito
A $\rightarrow$ aperto

connesse le varie resistenze
rispetto i morsetti AB.



$$R_{eq} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1}$$

riscrivo il circuito

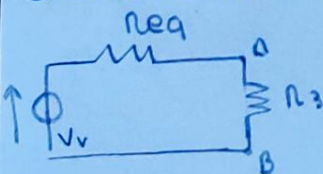


$$V_V - R_{AB} I_3 - R_3 I_3 = 0$$

$$I_3 = \frac{V_V}{R_{AB} + R_3}$$


TUTORIAL 6

Bipolo di Nozion

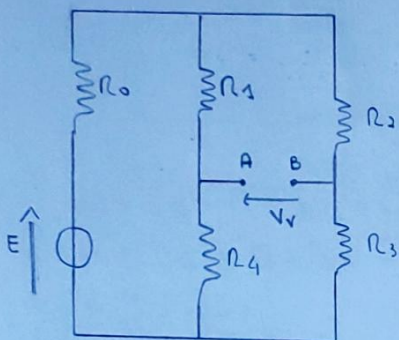

$$I_{cc} = I_1 - I_4$$

① I_{cc} :

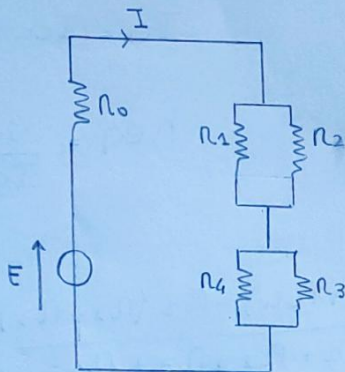

$$I_1 = I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_4 = I \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4}$$

$$I_{cc} = I \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right)$$

$$I = \frac{E}{R_{eqE}}$$

$$R_{eqE} = R_0 + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)^{-1}$$

$$R_{eqE} = R_0 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}$$

$$I_{cc} = \frac{E}{R_{eqE}} \left(\frac{R_2 R_3 + R_2 R_4 - R_1 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} \right)$$

② V_V ; R_{TH}

$$R_{AB} = \frac{V_V}{I_{cc}}$$

TROVO LA NUOVA RESISTENZA EQUIVALENTE RISPETTO I MORSETTI AB $\Rightarrow$ quando ai morsetti AB c'è un aperto.

$$I_E = \frac{E}{R_{eq'}}$$

$$R_{eq'} = R_0 + \left(\frac{1}{R_1 + R_4} + \frac{1}{R_3 + R_2} \right)^{-1}$$

$$I_1 = I_E \cdot \frac{R_2 + R_3}{R_2 + R_3 + R_4 + R_1}$$


$$I_2 = I_E \cdot \frac{R_1 + R_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

$$KVL: R_1 I_1 - R_2 I_2 + V_V = 0$$

$$V_V = R_2 I_2 - R_1 I_1$$

$$V_V = I \epsilon \frac{R_2 (R_1 + R_4) - R_1 (R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

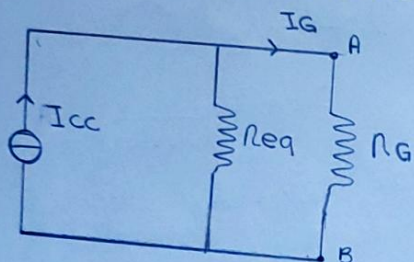Abbiamo identificato il bibolo di Norton:



$$I_G = I_{cc} \cdot \frac{R_{eq}}{R_{eq} + R_G}$$

$$R_{eq} = \frac{V_V}{I_{cc}}$$


$$V_V = \frac{\epsilon}{R_{eq}' \epsilon} \cdot \frac{R_2 (R_1 + R_4) - R_1 (R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

$$R_{eq} \epsilon \neq R_{eq}' \epsilon$$

$$I_{cc} = \frac{\epsilon}{R_{eq} \epsilon} \frac{R_2 R_4 - R_1 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

$$V_G = R_G \cdot I_G$$

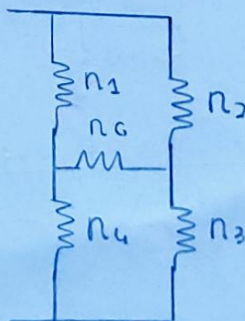$I_G = 0 \Rightarrow R_1 R_3 = R_2 R_4$
 Regolo R_2 in modo tale che
 I_G si annulli




R_2 regolabile.

PRINCIPIO DI MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA:

$$R_G = R_{eq}$$


$$P_G \Big|_{R_G = R_{eq}} = \frac{V_V^2}{4 R_{eq}}$$

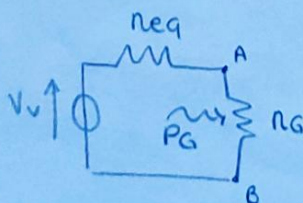

$$\frac{\partial P_G}{\partial R_G} \Big|_{R_G = R_{eq}} = 0$$

Bipolo equivalente

generatore comandato

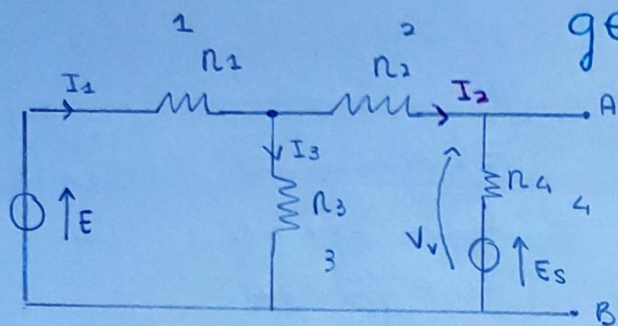

$$E_s = n_m I_2$$

Nel caso in cui $I_A = 0$ quindi ho un aperto il lato 2 e il lato 4 sono in serie.

$$E - R_1 I_1 - R_3 I_3 = 0$$

$$E - R_1 I_1 - R_2 I_2 - R_4 I_2 - E_s = 0$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_2 = I_4$$

$$R_1 I_1 + R_3 I_3 = E$$

$$R_1 I_1 + R_2 I_2 + R_4 I_2 + n_m I_2 = E$$

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$I_4 = I_2$ perché n_2 è in serie con n_4 .

$$\begin{pmatrix} R_1 & 0 & R_3 \\ R_1 & R_2 + R_4 + n_m & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E \\ E \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$I_2 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} R_1 & E & R_3 \\ R_1 & E & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$\Delta \rightarrow$ riferisco alla 1° matrice la seconda matrice la calcolo sostituendo l'ultima matrice nella colonna corrispondente al risultato che sto cercando.

$$\Delta = -10^4$$

$$I_2 = 10^4 (-R_3 E) = 2A$$


$$V_V = R_4 I_2 + E_s$$

$$V_V = I_2 (R_4 + n_m)$$

$$V_V = 100V$$

① V_V :

② I_{cc} :

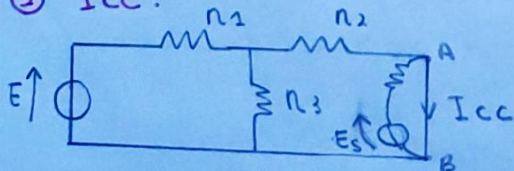


$$R_{eq} = R_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1}$$

$$R_{eq} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

$$I_1 = I_E = \frac{E}{R_{eq}}$$

$$I_2 = I_1 \cdot \frac{n_3}{n_2 + n_3}$$
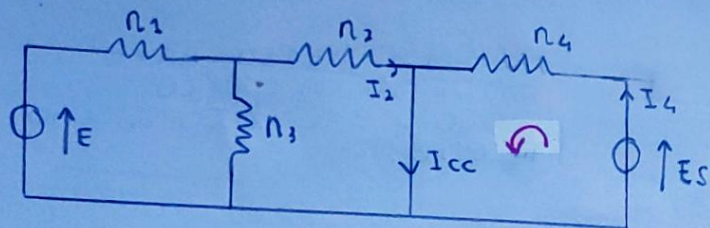
$$I_2 = \frac{E}{n_{eq}} \cdot \frac{n_3}{n_2 + n_3}$$



$$E_s - n_4 I_4 = 0 \quad n_m I_2 = n_4 I_4$$

$$I_{cc} = I_2 + I_4$$

$$I_4 = \frac{n_m}{n_4} \cdot I_2$$

$$I_{cc} = I_2 \left(1 + \frac{n_m}{n_4} \right)$$


$$n_{AB} = \frac{V_V}{I_{cc}}$$

TUTORIAL 7

regime periodico alternato sinusoidale

GRANDEZZE ISOFREQUENZIALI $\Rightarrow$ se hanno la stessa pulsazione ω .

①

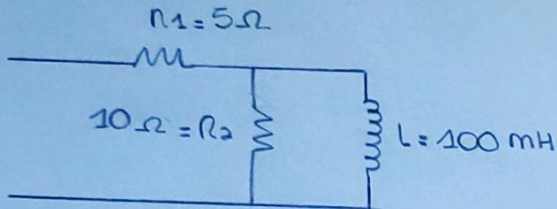

$$\omega = 100 \text{ rad/s}$$

$$\bar{Z} = R_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L} \right)^{-1}$$

$$\bar{Z} = R_1 + \frac{j\omega L R_2}{j\omega L + R_2}$$


$$\bar{Z} = 5 + \frac{100j}{10 + 10j}$$

$$\bar{Z} = 5 + \left[\frac{100j}{10 + 10j} \cdot \frac{10 - 10j}{10 - 10j} \right]$$

$$\bar{Z} = 5 + \frac{100j(10 - 10j)}{200} = 10 + 5j \Omega$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{\bar{Z}} = \frac{1}{10 + 5j} = 80 - 40j \text{ mS}$$

②

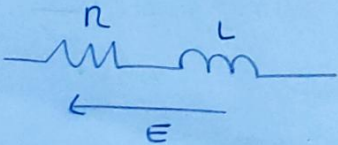

$$\begin{aligned} R &= 100 \Omega \\ L &= 100 \text{ mH} \\ \omega &= 100 \text{ rad/s} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} e(t) &= 10\sqrt{2} \cos(\omega t) \\ \bar{E} &= 10 \angle 0^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

$$\bar{Z} = R + j\omega L = 100 + 10j \Omega$$


$$\bar{Y} = \frac{1}{\bar{Z}}$$

$$I = \frac{\bar{E}}{\bar{Z}}$$

$$I = \bar{E} \cdot \bar{Y}$$

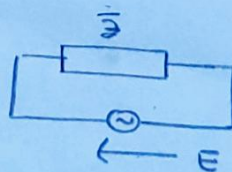

③

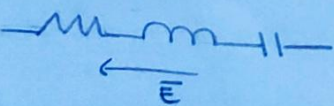

$$\bar{Z} = R + j\omega L - \frac{j}{\omega C}$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{\bar{Z}}$$


$$e(t) = 10\sqrt{2} \cos(\omega t)$$

$$I = \frac{\bar{E}}{\bar{Z}} = \bar{E} \cdot \bar{Y}$$

TUTORIAL 8.

regime p.a.s.

①

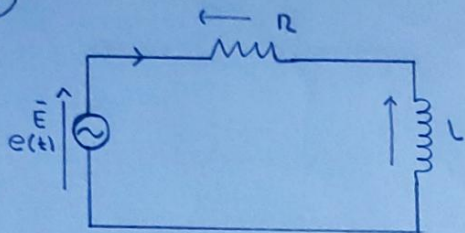

$$R = 3 \, \Omega$$

$$L = 40 \, \text{mH}$$

$$e(t) = 10\sqrt{2} \cos(100t)$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{R + j\omega L}$$

$$V_R = R \cdot \bar{I}$$

$$V_L = j\omega L \cdot \bar{I}$$

$$\bar{E} - R \cdot \bar{I} - j\omega L \cdot \bar{I} = 0$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{R + j\omega L}$$

$$P_R = V_R \cdot \bar{I}$$


$$P_L = 0$$

$$Q_R = 0 \Rightarrow \text{RESISTENZA}$$

$$Q_L = V_L \cdot \bar{I} \Rightarrow \text{INDUTTIVE}$$

Vale sempre il teorema che la somma delle potenze deve essere nulla.


②

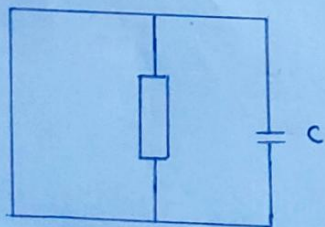

$$\partial_C = -\frac{j}{\omega C}$$

$$V_C = -\frac{j}{\omega C} \cdot I$$

$$P_C = V_C \cdot I$$

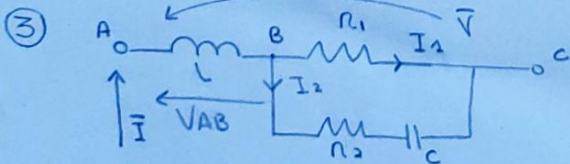

$$\bar{I} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2$$

$$\partial_{eq} = \partial_L + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{\partial_C + R_2} \right)^{-1}$$

Nota $\bar{V} \Rightarrow \bar{I} = \frac{\bar{V}}{\partial_{eq}}$

$$Q_L = \partial_L \cdot \bar{I}^2$$

$$P_1 = R_1 \cdot \bar{I}_1^2$$

$$P_2 = R_2 \cdot \bar{I}_2^2$$


$$Q_C = \partial_C \cdot \bar{I}_2^2$$

$$V_{AB} = \partial_L \cdot \bar{I}$$

$$V_{BC} = V - V_{AB}$$

TUTORIAL 9

①

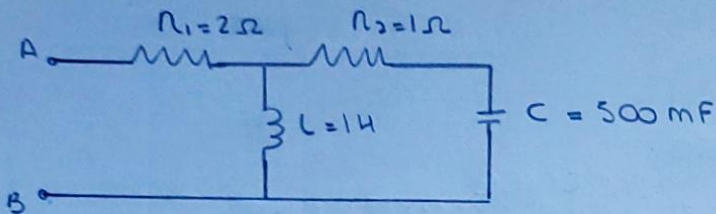

$$Z_{AB} = R_1 + \left[\frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R_2 - \frac{j}{\omega C}} \right]^{-1}$$

$$Z_{AB} = \frac{3\omega^4 - 6\omega^2 + 8}{(2 - \omega^2)^2 + \omega^2} + j \frac{\omega(4 - \omega^2)}{(2 - \omega^2)^2 + \omega^2}$$


$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

pulsazione di risonanza

↓
si riferisce al caso ideale, negli altri casi l'ordine di grandezza è uguale, varia di poco per la R

⇒ RISONANZA PARALLELO

②

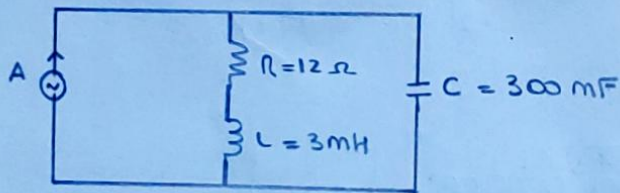

$$Y_{eq} = j\omega C + (R + j\omega L)^{-1}$$


⇒ RISONANZA PARALLELO

risonanza confrontabile con $\frac{1}{\sqrt{LC}}$

$\omega_0 \Rightarrow$ pongo la parte immaginaria uguale a 0

Risonanza minima = $\frac{1}{R}$

3

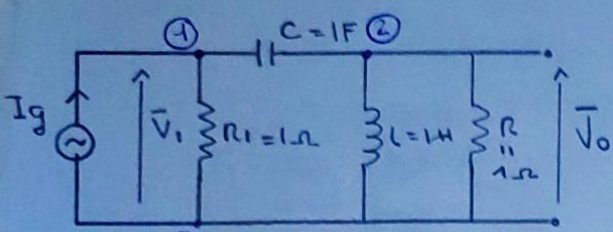

③ → nodo di riferimento

ammettenza
posto 11

matrice
delle ammettenze

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + j\omega C & -j\omega C \\ -j\omega C & \frac{1}{R_2} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{I}_g \\ 0 \end{bmatrix}$$

ammettenze
tra il nodo 1 e 2
con segno
opposto

ammettenza
22

$$\bar{V}_0 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} 1+j\omega \\ -j\omega \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \bar{I}_g \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\bar{V}_0 = \frac{-\omega^2 \bar{I}_g}{j\omega \cdot 2 - 2\omega^2 + 1}$$

↓
sostituisco
questa colonna
nella seconda perché

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_0 \end{bmatrix}$$

↓
e' nel secondo
posto.

$$\frac{V_0}{I_g} = \frac{-\omega^2}{2\omega j - 2\omega^2 + 1}$$

↓

$$\frac{\omega^2}{[(1-2\omega^2)^2 + 4\omega^2 j]^{\frac{1}{2}}}$$

$$1-2\omega^2=0 \quad \omega = 1/\sqrt{2}$$


TUTORIAL 10

parametri z e y

$$R = 10 \, \Omega$$

$$j\omega L = 20j \, \Omega$$

$$j\omega C = -30j$$

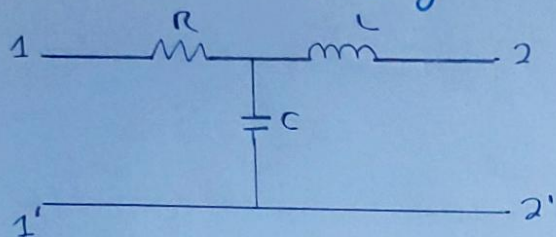

1° metodo

$$z_{11} = R - \frac{j}{\omega C} \quad z_{11} = 10 - 30j \, \Omega$$

$$z_{22} = j\omega L - j/\omega C \quad z_{22} = 20j - 30j = -10j \, \Omega$$

$$z_{12} = z_{21} = \left(\frac{V_2}{I_1} \right)_{I_2=0}$$

$$z_{12} = z_{21} = \frac{-j/\omega C \cdot I_1}{I_1} = -30j \, \Omega$$

$$z = \begin{bmatrix} 10 - 30j & -30j \\ -30j & -10j \end{bmatrix}$$

$$y = \frac{1}{\Delta z} \begin{bmatrix} -10j & 30j \\ 30j & 10 - 30j \end{bmatrix}$$

matrice
simmetrica

$$z = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix}$$

$$y = \frac{1}{\det z} \begin{bmatrix} z_{22} & -z_{12} \\ -z_{21} & z_{11} \end{bmatrix}$$

$$z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$

$$z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$

$$z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$

2° metodo

$$\bar{Y}_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0}$$

il lato 22' è cortocircuitato
metto un generatore di corrente in 11'

$$\bar{Y}_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0}$$

il lato 11' è cortocircuitato,
metto un generatore di corrente in 11'


$$\bar{Y}_{21} = \bar{Y}_{12} = - \frac{I_1}{V_2}$$

parametri h

$$\begin{cases} V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2 \\ I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2 \end{cases}$$

$$h_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{V_2=0}$$

$$h_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{I_1=0}$$

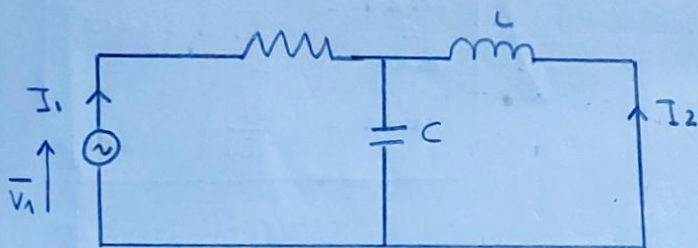


$$h_{11} = R + \left(-\frac{1}{j\omega C} + \frac{1}{j\omega L} \right)^{-1}$$

$$h_{21} = -h_{12} \quad h_{21} = \frac{I_2}{I_1} \Big|_{V_2=0}$$

$$h_{22} = \left(\frac{1}{j\omega L} - \frac{1}{j\omega C} \right)$$
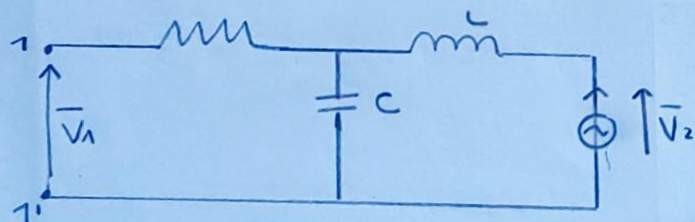
$$h_{12} = \frac{-j\omega C}{j\omega L - j\omega C}$$




• $h_{21} = h_{12} \Rightarrow$ ADIMENSIONALE

• $h_{11} \Rightarrow \Omega$

• $h_{22} \Rightarrow \Omega^{-1}$

mutua induktanza

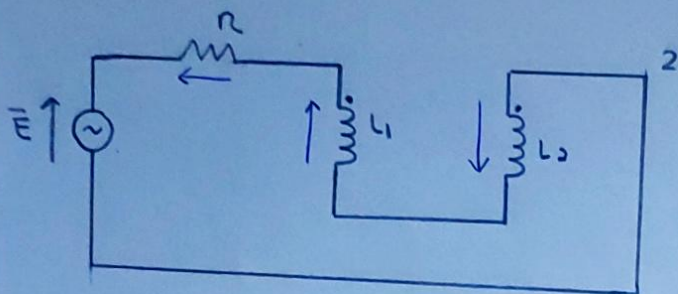

non posso ricavare la direzione dal disegno


z_{eq}

$\Rightarrow$ non applicabile perché ho la mutua induktanza

$$\bar{E} = nI + \underbrace{j\omega L_1 I - j\omega M I}_{V_{L1}} + \underbrace{j\omega L_2 I - j\omega M I}_{V_{L2}}$$

ricavo z_{eq} da questa equazione
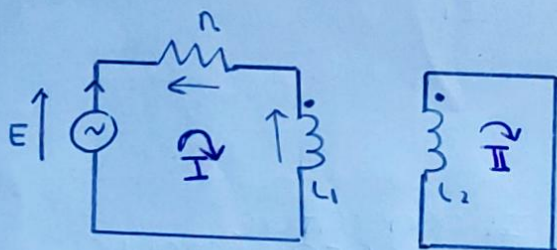
$$\bar{E} = \frac{(n + j\omega L_1 + j\omega L_2 - 2j\omega M) I}{z_{eq}}$$



$$j\omega L_2 I_2 + j\omega M I_1 = 0$$

$$I_2 = -\frac{M}{L_2} I_1$$

$$E = nI_1 + j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2$$

$$E = nI_1 + j\omega L_1 I_1 - j\omega \frac{M^2}{L_2} I_1$$


$$E = I_1 \left[n + j\omega \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2} \right) \right]$$

$$I_1 = \frac{E}{n + j\omega \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2} \right)}$$


$\Rightarrow$ ricavo I_1 e

$$I_2 = -\frac{M}{L_2} I_1$$

doppio bipolo non reciproco

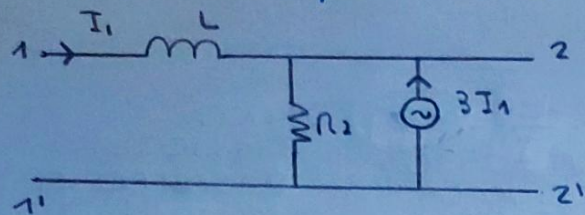

① porta 2 a vuoto

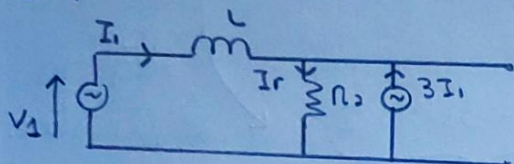

$$I_r = I_1 + 3I_1 \quad I_r = 4I_1$$


$$V_1 = j\omega L I_1 + R \cdot 4I_1$$

$$V_2 = R \cdot 4I_1$$

$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} = j\omega L + 4R$$

$$Z_{12} = \frac{V_2}{I_1} = 4R$$

② porta 1 a vuoto

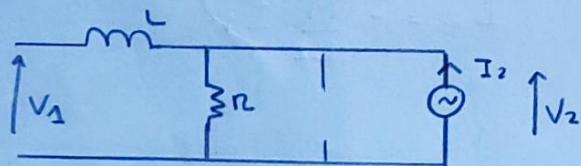

$$V_2 = R I_2$$

$$V_1 = V_2 = R I_2$$

$$Z_{12} = \frac{V_2}{I_2} = R$$

$$Z_{21} = \frac{V_1}{I_2} = R$$

$$I_1 = 0$$

Il generatore
comandato si annulla
poiché si annulla la
corrente pilota

⇓
aperto.


$$Z = \begin{bmatrix} 4R + j\omega L & 4R \\ R & R \end{bmatrix}$$

↓
matrice non simmetrica,
doppio bipolo non reciproco.

TUTORIAL 11

perturbato

①

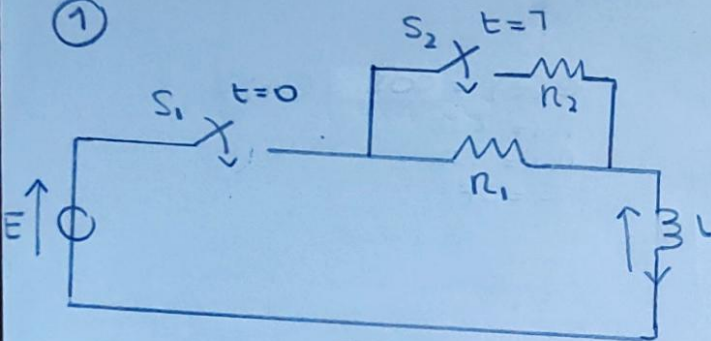

$$E = 10V$$

$$R_1 = 1\Omega$$

$$R_2 = 2\Omega$$

$$L = 1H$$

$$I_L(0^-) = I_L(0^+)$$

$$0 < t < T$$

$$E = R_1 i + L \frac{di}{dt}$$

TENSIONE
INDUTTIVA

$$I_L(0^-)$$

$$\gamma = 1s$$

$$\alpha = -1Hz$$

$$I_L''(0^+) = 0A$$

(interruttore S_2 aperto)

$$i(\infty) = \frac{E}{R_1} \text{ e' l'infinito riferito al tempo } 0 < t < T$$

$$I(t) = K e^{-t/\tau} + I(\infty)$$

$$K = -10$$

$$I(t) = -10 e^{t/\tau} + \frac{E}{R_1} \quad \text{con } 0 < t < T$$

$$T < t$$

$$E = R_{eq} \cdot i + \frac{d i}{dt} \cdot L$$

$$\text{con } R_{eq} = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right)^{-1}$$

$$\gamma = \frac{L}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1}}$$

$$\gamma = 1,5s$$

$$\alpha = -0,67 s^{-1} (Hz)$$

$\alpha < 0 \Rightarrow$ la perturbazione si esaurisce

condizione iniziale del 2° transitorio $\Rightarrow i(T^-) = i(T^+)$

$$i(T^+) = i(T^-)$$

ricavo dal primo transitorio valutata in $t=T$

$$\gamma = \frac{L}{R_{eq}}$$

resistenza ai capi dell'induttore, spegnendo il generatore E

$$\alpha = -\frac{1}{\tau}$$

$$\gamma = -\frac{1}{\alpha}$$

$$V_C(0^-) = V_C(0^+)$$

$$V_C(T^-) = V_C(T^+)$$

$$I_C(0^-) = I_C(\infty) = 0A$$

$$I_L(0^+) = I_L(0^-)$$

$$I_L(T^-) = I_L(T^+)$$


$$V_L(0^-) = V_L(\infty) = 0V$$

trovo il nuovo K

$$I(t) = K e^{-t/\tau} + I(\infty)$$

↳ riferita al 2° transitorio

USO $I(t^-)$ per trovare il nuovo K

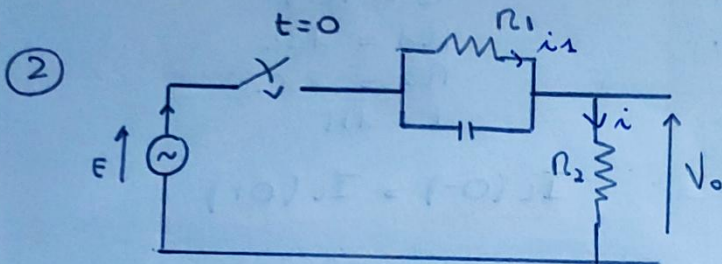

$$e(t) = 10 \cos(2t) \text{ V}$$

$$R_1 = 2 \Omega$$

$$R_2 = 1 \Omega$$

$$C = 2 \text{ F}$$

$$V_C(0^-) = 2 \text{ V} \text{ e' data.}$$

$$V_0 = R_2 i$$

$$V_C = R_1 i_1$$

$$i_C = C \cdot D V_C$$

$$E = V_C + R_2 i$$

$$i = C D V + \frac{V_C}{R_1}$$

$$\underline{V_C(0^-) = V_C(0^+)}$$

$$E = V_C + R_2 C D V_C + \frac{R_2}{R_1} V_C$$

$$R_2 C D V_C + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_C = E$$

eq. omogenea: $R_2 C D V_C + \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_C = 0$

$$R_2 C \alpha + \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 0$$

$$\alpha = - \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C}$$

$$\tau = 1/\alpha$$

$$\underline{V_C(t) = K e^{t/\tau} + V_C(\infty)}$$

CONSIDERO V_0

$$V_0 = R_2 \cdot i$$

$$E = V_C + V_0 \Rightarrow V_C = E - V_0$$

$$\frac{V_0}{R_2} = C D V_C + \frac{V_C}{R_1}$$

↳ sostituisco nella 3° equazione

$$V_0(t) = K' e^{\alpha t} + V_0(\infty)$$

sostituisco

↑ $t=0$

$$V_0(0^+) \neq V_0(0^-)$$

$$V_0(0^+) = E \cos(0) - V_C(0^+) \rightarrow \text{conosco}$$